

# Combinatorial Logic Project 1

## Lab 2 - RBN - 2306173113 - Athazahra Nabila Ruby - KKI

Truth Table, K-Map, Functions

**Truth Table**

A	B	C	D	O
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

### K-Map for SOP of O

		C'		C			
		00	01	11	10		
A'	00	1			1	B'	
	01	1	1		1		
	11	1		1	1		B
	10	1			1		B'
		D'		D	D'		

### Optimized SOP

$$= ABC + A'BC' + D'$$

### K-Map for POS of O

		C		C'			
		00	01	11	10		
A	00		0	0		B	
	01			0			
	11		0				B'
	10		0	0			B
A'	00					B'	
	01						
	11						
	10						
		D		D'	D		

### Optimized POS

$$= (B+D')(A'+C+D')(A+C'+D')$$