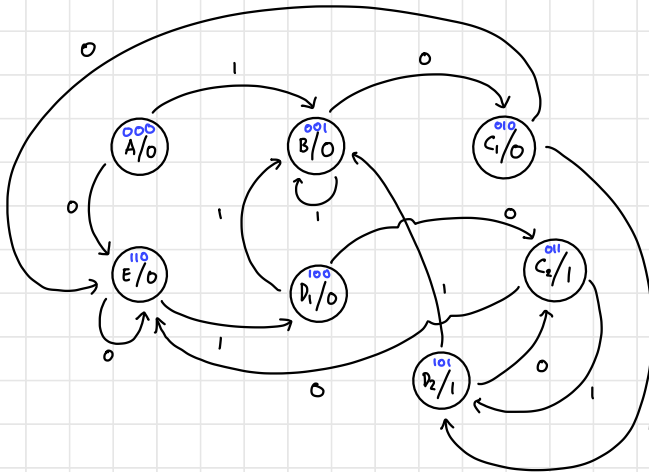


LAB 5 - Sequential Project 1

Athazahra Nabila Ruby - 2306173113 - KKI - RBN

1. Moore state diagram



A = 000

B = 001

C₁ = 010

C₂ = 011

D₁ = 100

D₂ = 101

E = 110

2. Moore state table

Present state	next state		output
	x=0	x=1	
A	E	B	0
B	C ₁	B	0
C ₁	E	D ₂	0
C ₂	E	D ₂	1
D ₁	C ₂	B	0
D ₂	C ₂	B	1
E	E	D ₁	0

State assignment

(using binary counting order assignment)

Present state	next state		output
	x=0	x=1	
000	110	001	0
001	010	001	0
010	110	101	0
011	110	101	1
100	011	001	0
101	011	001	1
110	110	100	0

3. Flip-Flop input determination table

Present State			Next State						Output (y)
			x=0			x = 1			
y ₂	y ₁	y ₀	D ₂	D ₁	D ₀	D ₂	D ₁	D ₀	
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0

4.

D_2

$y_2 y_1$		\bar{y}_2		y_2		\bar{x}
		00	01	11	10	
\bar{y}_0	00	1	1	1		
	01					
y_0	11					
	10					
		\bar{y}_1	y_1	\bar{y}_1		

$$D_2 = y_1 + \bar{y}_2 \bar{y}_0 \bar{x}$$

D_1

$y_2 y_1$		\bar{y}_2		y_2		\bar{x}
		00	01	11	10	
\bar{y}_0	00	1	1	1	1	
	01					
y_0	11					
	10	1	1		1	
		\bar{y}_1	y_1	\bar{y}_1		

$$D_1 = \bar{x}$$

D_0

$y_2 y_1$		\bar{y}_2		y_2		\bar{x}
		00	01	11	10	
\bar{y}_0	00				1	
	01	1	1			
y_0	11	1	1		1	
	10				1	
		\bar{y}_1	y_1	\bar{y}_1		

$$D_0 = \bar{y}_2 x + y_2 \bar{y}_1$$

y

$y_2 y_1$		\bar{y}_2		y_2		\bar{x}
		00	01	11	10	
\bar{y}_0	0					
	1		1			
		\bar{y}_1	y_1	\bar{y}_1		

$$y = y_1 y_0 + y_2 y_0$$

$$= y_0 (y_1 + y_2)$$